

Évaluation écrite/Session de rattrapage

Matière : Électricité et composants Électroniques



Filière : 1ACP

Cycle de formation :


Documents non autorisés

Durée : 1h

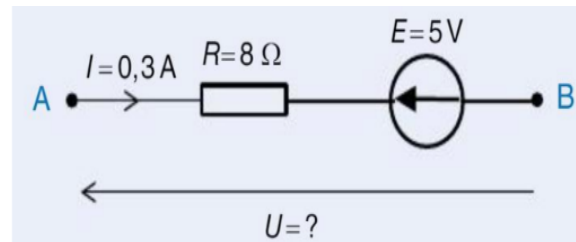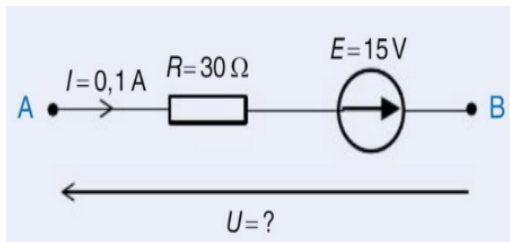1. Définir :
 - a. Une résistance.
 - b. Une diode.
2. Énoncé La loi d'Ohm.
3. Déterminer la tension U .



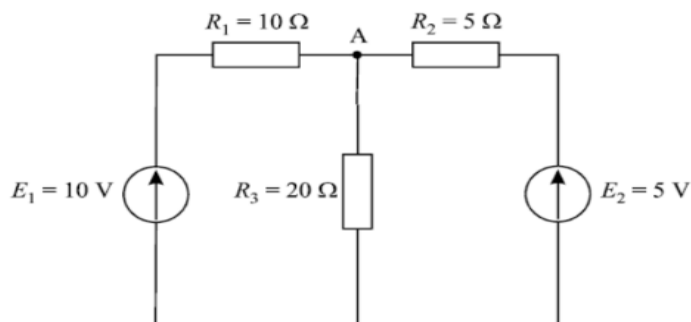4. Déterminer le potentiel au point A dans le montage suivant par le théorème de millman.



5. Déterminer le courant I dans le circuit suivant en utilisant le théorème de Thévenin.

