

# TP D'ELECTRONIQUE NUMERIQUE



Encadré par :

Korota Arsène COULIBALY



### **Exercice 1**: Opérateurs et fonctions logiques

- 1. Réaliser les tables de vérité des portes logiques NOT, OR, AND, NAND, NOR, XOR.
- 2. Tester ses tables de vérités sur le logiciel Proteus.
- 3. Définir une fonction logique et énumérer les méthodes de simplification de fonctions logiques que vous connaissez.
- 4. Simplifier l'équation logique suivante par la méthode de votre choix :

$$F_1 = A\overline{B}C + \overline{A}C + A\overline{B} + \overline{A}BC$$

5. Vérifier l'équation simplifiée sur le logiciel.

#### **Exercice 2**: Demi-Additionneur

- 1. Donner la table de vérité d'un demi-additionneur
- 2. Trouver l'équation de sortie et tracez le logigramme correspondant
- 3. Vérifier ce logigramme sur le logiciel.

#### **Exercice 3**: Décodeur BCD 7 segments

Le décodeur BCD-7 segments est un circuit combinatoire permettant la commande d'un afficheur 7 segments. Il possède 7 sorties a, b, c, d, e, f, g correspondant respectivement à chacune des entrées de l'afficheur nommées aussi a, b, c, d, e, et g.



Decimal Digit	Input lines				Output lines							Display
	A	В	С	D	а	b	С	d	е	f	g	pattern
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	8
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	8
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	-8
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	8
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	8
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	8




<u>Travail à faire</u>: Simuler le fonctionnement de ce décodeur sur le logiciel Proteus. Pour se faire, vous aurez besoin des composants suivants:

- Le décodeur 4511
- Un afficheur 7 segments cathode commune ou anode commune
- Des résistances
- Un LOGICSTATE
- Un LOGICPROB
- Le GROUND
- Une alimentation 5V DC

## **Exercice 3**: Multiplexeur 4->1

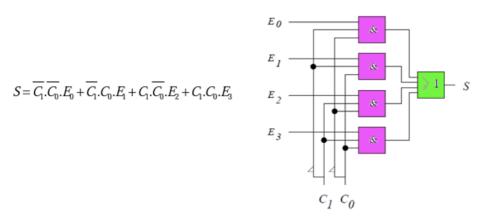- 1. C'est quoi l'intérêt d'utiliser un multiplexeur ? Donner la table de vérité d'un MUX 4 vers 1.
- 2. Soit le Logigramme correspondant au MUX 4 vers 1 suivant :



Réaliser ce MUX sur le logiciel et simuler son fonctionnement.